



**POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL**

UNIVERSITÉ
D'INGÉNIERIE

INF3500 - Conception et réalisation de systèmes numériques

Laboratoire 5

Marc-Antoine MANNINGHAM
Beaurel FOHOM

Automne 2025

Le calcul de la racine carré par la méthode de Newton pipelinée

À la fin de ce laboratoire, vous devrez être capable de :

- Concevoir et modéliser en VHDL un chemin des données qui réalise des fonctions arithmétiques et logiques complexes au niveau du transfert entre registres (RTL : *Register Transfer Level*). (B5)
 - Instancier des registres, dont des compteurs
 - Implémenter les fonctions arithmétiques et logiques pour les valeurs des registres, correspondant à une spécification par micro-opérations ou par pseudocode
- Composer un banc d'essai pour stimuler un modèle VHDL d'un chemin des données. (B5)
 - Générer un signal d'horloge et un signal de réinitialisation
 - Générer et appliquer des stimuli à un circuit séquentiel
 - Comparer les sorties du circuit à des réponses attendues pré-calculées
 - Utiliser des énoncés `assert` ou des conditions pour vérifier le module
 - Générer un chronogramme résultant de l'exécution du banc d'essai, et l'utiliser pour déboguer le circuit, entre autres pour résoudre les problèmes de synchronisation
- Implémenter un chemin des données sur un FPGA
 - Effectuer la synthèse et l'implémentation du circuit
 - Extraire, analyser et interpréter des métriques de coût d'implémentation
 - Programmer le FPGA et vérifier le fonctionnement correct du circuit avec l'interface PYNQ

Ce laboratoire s'appuie sur et complémente le matériel suivant :

1. Les procédures utilisées et les habiletés développées dans les laboratoires 0, 1, 2 et 3
2. Le calcul de la racine carré dans le laboratoire 3
3. La matière des cours des semaines 11 (Pipelining).

Liste des fichiers

Fichier	Contenu
src/division_par_reciproque.vhd	Définit le module de division par réciproque utilisé au labo 3
src/racine_carree.vhd	Contient le module de calcul de racine carré à pipeliner
src/top.vhd	<i>Top-level</i> du projet
xdc/PYNQ-Z2-v1.0.xdc	Fichier de contraintes pour la PYNQ-Z2
synth-impl/create_zynq_wrapper.tcl synth-impl/zynq.tcl	Scripts de génération du <i>wrapper</i> pour le Zynq, à sourcer après avoir importé les sources

Partie 0 : Introduction

Le pipelinage

Le pipelinage consiste à découper un circuit en étages séparés par des registres. Il sert deux objectifs principaux :

- augmenter le débit de données du circuit en exploitant un parallélisme partiel
- augmenter la fréquence d'opération maximale du circuit en réduisant la longueur des chemins critiques combinatoires

Dans ce laboratoire, nous allons nous intéresser au premier point. En partant du module de racine carré du laboratoire précédent, vous allez dérouler la boucle dans l'espace. Ainsi, le nombre d'étages de la pipeline sera donné par $k_{\max} + 1$, où $k_{\max}$ est le nombre d'itérations de la division à réaliser.

 


Fig. 1. – Architecture non pipelinée vs. architecture pipelinée

! Attention

Dans les parties principales de ce laboratoire, nous travaillons avec un $k_{\max}$ très réduit ($k_{\max} = 2$). Par conséquent, les valeurs en sortie ne seront probablement pas proches des racines carré recherchées : il est normal d'obtenir 63 pour tous les nombres. Pour obtenir un design pipeliné et avec des résultats corrects, il faudrait une dizaine d'étages de pipeline, c'est l'objet du défi de ce labo.

Le protocole AXI-Stream

Dans cet exercice de laboratoire, on reprend le problème du calcul de la racine carré développé précédemment. L'objectif est de pipeliner le calcul, pour effectuer un grand nombre d'opérations. Cela permet de calculer la racine carré d'un grand nombre d'entrées avec un débit intéressant.

Pour communiquer avec la plateforme PYNQ, le protocole AXI-Stream sera utilisé. Il va permettre d'envoyer une séquence de nombres dont on veut connaître la racine carré, et de retourner la séquence de résultats au processeur après calcul.

Le protocole AXI-Stream contient 4 signaux principaux:

- **data** : donnée (`{from,to}_zynq_tdata` dans le top)
- **valid** : indique qu'une donnée est sur le bus (`{from,to}_zynq_valid` dans le top)
- **last** : indique la dernière donnée d'une séquence (`{from,to}_zynq_tlast` dans le top)
- **ready** : le receveur est prêt à recevoir les données (`{from,to}_zynq_tready` dans le top)

 


Fig. 2. – Exemple d'une séquence AXI-Stream

Pour des raisons de simplification, le signal **ready** du port AXI-Stream d'entrée est relié au signal **ready** du port AXI-Stream de sortie. Cela se traduit par la ligne 28 de `top.vhd` :

```
from_zynq_tready    <= to_zynq_tready;
```

Il est donc important de mettre en pause la pipeline, sinon des données pourraient être perdues lorsque le processeur ZYNQ n'est pas prêt à en recevoir. Ainsi, quand la pipeline est en pause, il n'est pas possible de recevoir de données et donc le signal **ready** à l'entrée a la même valeur.

Implémentation et validation sur la carte

⚠ Attention

Comme nous allons utiliser l'accès mémoire en AXI-Stream, nous ne pouvons pas simplement programmer la carte avec Vivado comme nous l'avons fait dans les labos précédents. Réalisez les étapes suivantes pour pouvoir programmer votre design sur votre FPGA.

Une fois votre *bitstream* généré, connectez-vous à l'interface Jupyter. Dans un **nouveau dossier** :

- Ajoutez le *bitstream*, généré à <projet_vivado>/<projet>.runs/impl_1/top.bit.
- Ajoutez le fichier .hwh que vous trouverez à <projet_vivado>/<projet>.gen/sources_1/bd/zynq/hw_handoff/zynq.hwh et renommez-le top.hwh.
- Créez un nouveau notebook et ajoutez-y le code 1. N'hésitez pas à séparer le code sur plusieurs cellules pour ne pas tout relancer à chaque test.

```
# Import des librairies
import numpy as np
from pynq import allocate, Overlay

# Programmer le bitstream
ol = Overlay("top.bit")

# Allocation des buffers
ds = 4000
ibuf = allocate(shape=(ds,), dtype=np.uint32)
obuf = allocate(shape=(ds,), dtype=np.uint32)
for i in range(ds):
    ibuf[i] = i + 1
    # Vérification des valeurs
    if i < 10:
        print(f"{ibuf[i]},", end=' ')
print("\n---")

# Transfert des données vers le module AXI-Stream
ol.axi_dma_0.sendchannel.transfer(ibuf)
# Réception des résultats
ol.axi_dma_0.recvchannel.transfer(obuf)

# Afficher le contenu du buffer
for i in range(10):
    print(f"{obuf[i]},", end=' ')
```

Code 1. – Code à ajouter au *notebook* Python

Si les données sont correctement passées à travers le pipeline, vous devriez voir les résultats affichés en sortie.

Partie 1 : conception du module de racine carré pipeliné

Complétez le design du module de calcul de la racine carré pipeliné donné dans le fichier `racine_carree_pipeline.vhd` pour implémenter une pipeline à **kmax étages**. Pour ce faire, vous devrez instancier **un diviseur par réciproque** pour chaque itération à l'aide d'une **boucle de génération**. Utilisez des **array** pour clarifier vos signaux. Vous pouvez créer de nouveaux types en prenant exemple sur ceux implémentés dans le code source.

! Attention

Pour les besoins de ce laboratoire, vous devez choisir $N = 16$, $M = 8$ et $W_{\text{frac}} = 14$.

i Info

Rappelez-vous qu'il est essentiel, dans un chemin de données pipeliné, que les données arrivent toutes en même temps. Assurez-vous que les données d'entrée, les signaux `valid` et `last` soient bien synchronisés jusqu'à la sortie.

! Attention

Il est possible que Vivado consomme énormément de mémoire vive à la génération du *bitstream*, selon la configuration des limites mémoire de votre OS et la quantité de RAM de votre machine. Si le processus fait planter votre ordinateur, ou est vraiment trop long, vous pouvez baisser `kmax` jusqu'à obtenir une génération faisable. **Dans tous les cas, assurez-vous d'avoir tout sauvegardé avant de lancer la génération du *bitstream*.** Notez que nous avons réussi à le générer avec 16GB de RAM et sans *swap-space*.

Si vous avez confiance dans les capacités de votre machine et de votre OS, vous pouvez augmenter `kmax` pour le fun.

! Évaluation

Remettez votre *bitstream* avec `kmax = 11`, votre *hardware handoff* correspondant (si vous avez dû diminuer `kmax`, indiquez-le dans votre rapport), et votre fichier `racine_carree_pipeline.vhd` modifié. Créez un dossier différent pour mettre votre *handoff* et votre *bitstream*, toujours à la racine du repo.

Partie 2 : banc d'essai

Vérifiez le fonctionnement de votre module `racine_carree_pipeline.vhd` à l'aide du banc d'essai du fichier `racine_carree_pipeline_tb.vhd`. Pour ce laboratoire, pas besoin de réaliser un test exhaustif : choisissez judicieusement quelques valeurs à tester, passez-les à votre module et vérifiez ses sorties avec des énoncés `assert`.

Attention, pour passer des données à votre module, vous devrez implémenter une transaction AXI-Stream dans votre banc d'essai. Veillez à bien avoir compris l'introduction à ce sujet pour pouvoir tester correctement votre module.

! Évaluation

Remettez votre banc d'essai modifié avec vos stimuli sur votre dépôt Git. Ajoutez aussi une capture de simulation et justifiez sommairement votre choix de vecteurs de test.

Partie 3 : Implémentation et vérification

Une fois le module décrit et testé, implémentez-le sous forme d'un *bitstream* et flashez-le sur votre carte, comme expliqué dans la partie 0. Testez-le avec un *notebook* Python.

Notez qu'il est normal que vous obteniez 63 sur pour toutes les entrées. Avec $k_{\max} = 2$, le calcul n'a pas assez d'itérations pour être correct.

! Évaluation

Remettez vos fichiers `top.bit`, `top.hwh` et le *notebook* Python que vous avez utilisé pour tester votre module dans un dossier à la racine du dépôt.

Partie 4 : Pourquoi j'ai fait tout ça ?

! Évaluation

- Calculez le **temps nécessaire** pour obtenir **10000 résultats** avec le module **non pipeliné** du laboratoire 3 **en fonction de $k_{\max}$ et de f_{clk}** , la fréquence de l'horloge.
- Calculez le **temps nécessaire** pour obtenir **10000 résultats** avec le module **pipeliné** de ce laboratoire **en fonction de $k_{\max}$ et de f_{clk}** , la fréquence de l'horloge.
- Donnez les **valeurs numériques en secondes** de ces deux résultats en supposant que $f_{\text{clk}} = 100$ MHz et $k_{\max} = 11$. **Expliquez** en quoi ce résultat montre l'utilité du pipelining.

Remise

La remise se fait directement sur votre dépôt Git. Faites un *push* régulier de vos modifications, et faites un *push* final avant la date limite de la remise. Respectez l'arborescence de fichiers originale. Consultez le barème de correction pour la liste des fichiers à remettre.

Directives spéciales :

- Ne modifiez pas les noms des fichiers, entités ou architectures, ni les listes de **generics** ou de ports
- Remettez du code de très bonne qualité, lisible, bien indenté et commenté.
- Indiquez clairement la source de tout code que vous réutilisez ou dont vous vous inspirez.

Barème de correction

Le barème de correction est progressif. Il est relativement facile d'obtenir une note de passage (> 10) au laboratoire et il faut mettre du travail pour obtenir l'équivalent d'un A (17/20) ou plus.

Critères	Points
Partie 1 • Votre module final <code>racine_carree_pipeline.vhd</code>	8
Partie 2 • Votre banc d'essai complet dans le fichier <code>racine_carree_pipeline_tb.vhd</code> • Votre capture de simulation • Vos vecteurs de test	7
Partie 3 • Vos fichiers <code>top.bit</code> et <code>top.hwh</code> fonctionnels • Votre <i>notebook</i> Python	2
Partie 4 • Calculs et discussion	1
Général • Qualité, lisibilité et élégance du code : alignement, choix des identificateurs, qualité et pertinence des commentaires, respect des consignes de remise incluant les noms des fichiers, orthographe, etc.	2
Total	20